



Arhitectura sistemelor de calcul

- Prelegerea 8 -

ALU (Unitatea aritmetică și logică)

Ruxandra F. Olimid

Facultatea de Matematică și Informatică
Universitatea din București


Cuprins

1. ALU simplificat pe 1 bit
2. ALU pe 32 de biți

ALU (Unitatea aritmetică și logică)


- *Scop*: realizarea calculelor aritmetice și logice
- *Abreviere*: ALU (Arithmetic and Logic Unit)
- *Mod de funcționare*: este un circuit pur combinațional (nu necesită cicluri) cu rolul de a efectua operații aritmetice (adunare, scădere,...) și operațiile logice (AND, OR,...)
- *Reprezentare schematică*:

[Considerăm ALU pe 32 biți (MIPS32)]

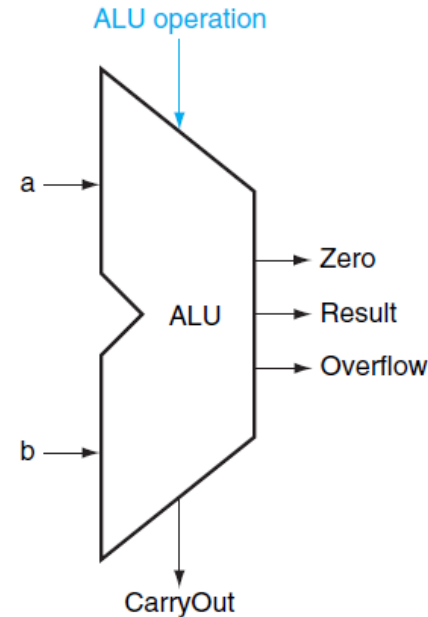

[COD]

ALU (Unitatea aritmetică și logică)

 

Intrare:


- *ALU operation*: indică operația care se efectuează (4 biți)

| ALU operation | Operație |
|---------------|------------------|
| 0000 | and |
| 0001 | or |
| 0010 | add |
| 0110 | subtract |
| 1100 | nor |
| 0111 | set on less than |

[COD]

- *a, b*: operanzi (32 biți)

ALU (Unitatea aritmetică și logică)

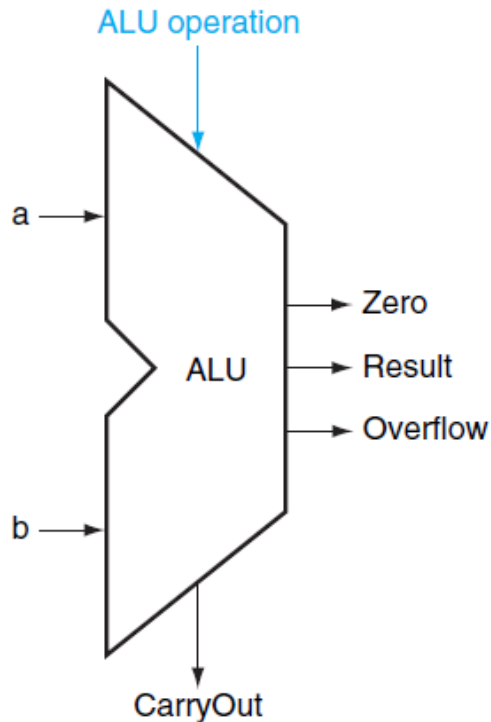


Ieșire:

- *Zero*: indică dacă se obține 0 (1 bit)
- *Result*: rezultatul operației (32 biți)
- *Overflow*: indică depășire (1 bit)
- *CarryOut*: bitul de transport (1 bit)

[COD]

ALU simplificat pe 1 bit

 - Considerăm ALU pe 1 bit care efectuează doar **AND** și **OR**
- Acesta se construiește ușor cu ajutorul a 2 porți și un EMUX care selectează operația




[COD]

| Operation | Operație |
|-----------|----------|
| 0 | and |
| 1 | or |

ALU simplificat pe 1 bit

 
- Adăugăm operația de **adunare** pe 1 bit cu bit de transport [\[info\]](#)
- Acesteia îi corespunde următoarea reprezentare schematică și următorul tabel de adevăr:



| a | b | CarryIn | Sum | CarryOut |
|---|---|---------|-----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ALU simplificat pe 1 bit

 - Construcția necesită MUX cu 2 intrări care selectează operația
- Atunci ALU pe 1 bit care efectuează **AND**, **OR** și **ADD** devine:




| Operation | Operație |
|-----------|----------|
| 00 | and |
| 01 | or |
| 10 | add |

[COD]

ALU simplificat pe 1 bit

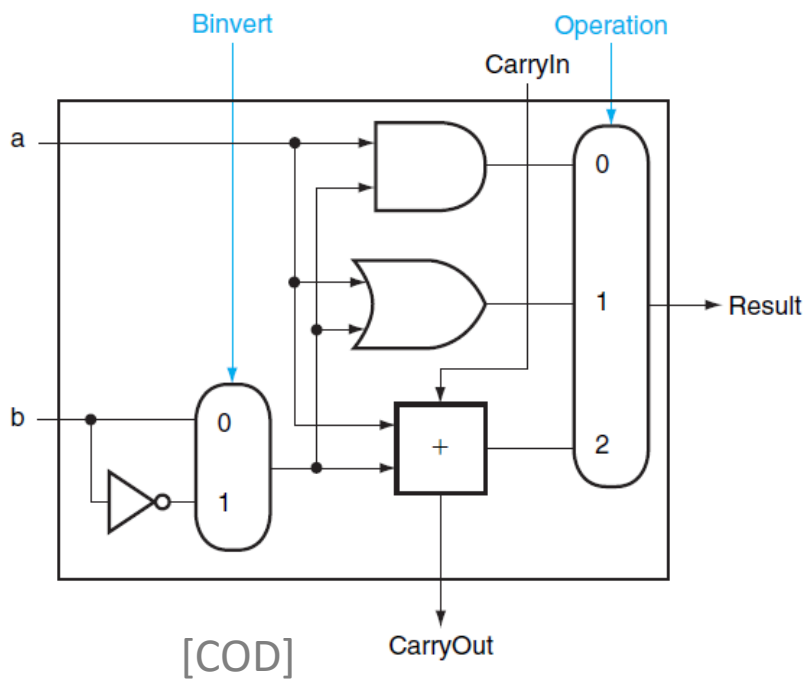
- Adăugăm operația de **scădere** (aceasta se reduce la adunare dacă scăzătorul este reprezentat în complement față de 2, i.e. negat și adunat cu 1)
- Construcția necesită în plus un EMUX al cărui bit de selecție să fie setat la 1 pentru scădere (preia \bar{b}), iar *CarryIn* trebuie setat la 1
- Atunci ALU pe 1 bit care efectuează **AND, OR, ADD** și **SUB** devine:



| Binvert | Operation | Operație |
|---------|-----------|----------|
| 0 | 00 | and |
| 0 | 01 | or |
| 0 | 10 | add |
| 1 | 10 | subtract |

ALU simplificat pe 1 bit

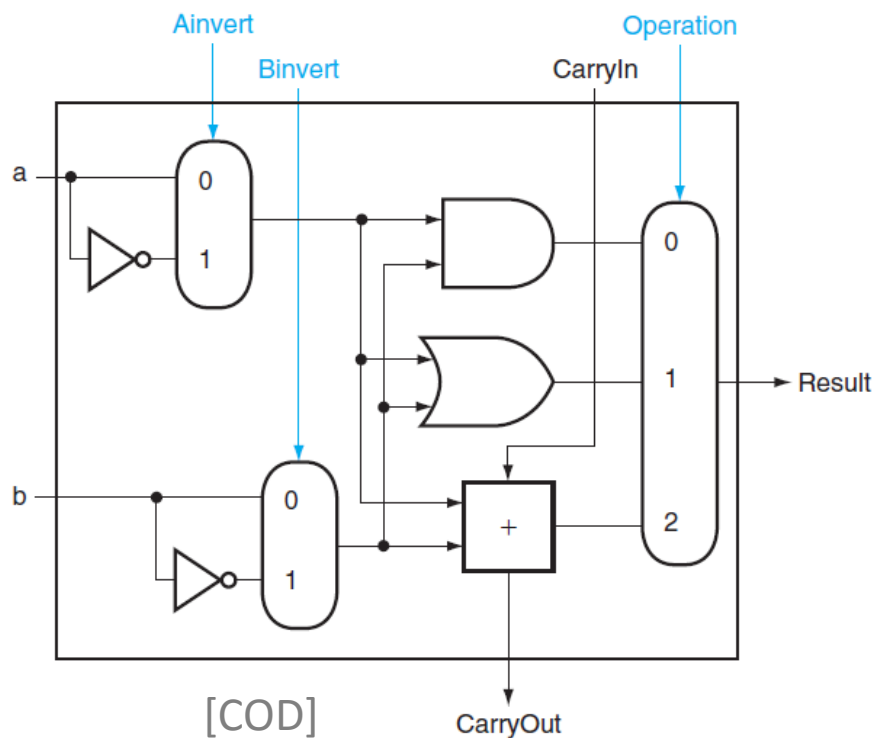- Adăugăm operația **NOR** ($a \text{ NOR } b$ se reduce la $\bar{a} \text{ AND } \bar{b}$ din legile lui DeMorgan) [\[info\]](#)
- Construcția are deja o poartă AND și negarea intrării b , deci se mai adaugă negarea lui a și un bit de selecție *Ainvert*
- Atunci ALU pe 1 bit care efectuează **AND, OR, ADD, SUB** și **NOR** devine:




| Ainvert | Binvert | Operation | Operație |
|---------|---------|-----------|----------|
| 0 | 0 | 00 | and |
| 0 | 0 | 01 | or |
| 0 | 0 | 10 | add |
| 0 | 1 | 10 | subtract |
| 1 | 1 | 00 | nor |

ALU simplificat pe 1 bit

- Adăugăm operația **set on less than** ($a < b$ se reduce la $a - b < 0$)
- Pentru numere mai mari de 1 bit, **set on less than** va întoarce rezultatul 0 peste tot cu excepția ultimului bit (*lsb*) care va fi :
 - ✓ 1 dacă $a < b$
 - ✓ 0 altfel
- Observați că *lsb* se reduce la bitul de semn al valorii $a - b$
 - ✓ 1 dacă $a - b$ este negativ, echivalent cu $a < b$
 - ✓ 0 altfel
- Construcția necesită o nouă intrare în EMUX care va genera rezultatul comparației; fie *Less* această intrare

ALU simplificat pe 1 bit

➤ Construcția devine:

 


[COD]

| Ainvert | Binvert | Operation | Operație |
|---------|---------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 00 | and |
| 0 | 0 | 01 | or |
| 0 | 0 | 10 | add |
| 0 | 1 | 10 | subtract |
| 1 | 1 | 00 | nor |
| 0 | 1 | 11 | set on less than |

ALU simplificat pe 1 bit

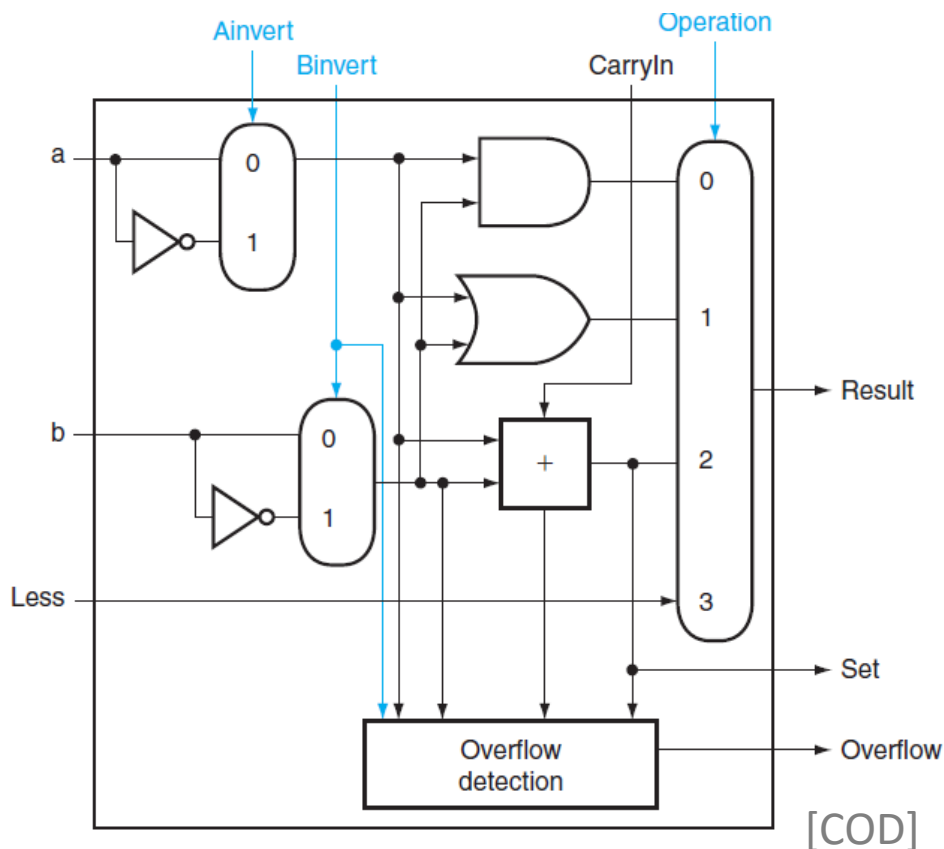- ✓ Pentru $Less = 0$ rezultă primii 31 de biți ai comparației, care sunt mereu 0
- ✓ Pentru $Less = \text{bitul de semn}$ rezultă lsb , deci avem nevoie de o ieșire suplimentară **Set**: ieșirea din Full Adder




| Ainvert | Binvert | Operation | Operație |
|---------|---------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 00 | and |
| 0 | 0 | 01 | or |
| 0 | 0 | 10 | add |
| 0 | 1 | 10 | subtract |
| 1 | 1 | 00 | nor |
| 0 | 1 | 11 | set on less than |

[Am introdus și detecție la depășire (overflow), fără să explicităm]

ALU pe 32 biți

- Extensia serială conduce la ALU pe 32 de biți
- Notatăm $a_{31} \dots a_0$ reprezentarea binară a lui a , respectiv $b_{31} \dots b_0$ reprezentarea binară a lui b
- Observații:
 - ✓ Se propagă transportul: CarryIn pentru ALU i este CarryOut al ALU $(i-1)$
 - ✓ BInvert și CarryIn au aceeași valoare (la scădere 1, altfel 0), deci semnalele se pot comasa într-unul singur, numit *Bnegate*
 - ✓ Set din ALU31 devine Less în ALU1 ca să se realizeze corect comparația
- Adăugăm în plus un flag *Zero*, care va fi activ când $a = b$ (necesar pentru instrucțiunile de branch; acesta se obține imediat prin **OR** pe toate ieșirile $a - b$)

ALU pe 32 biți

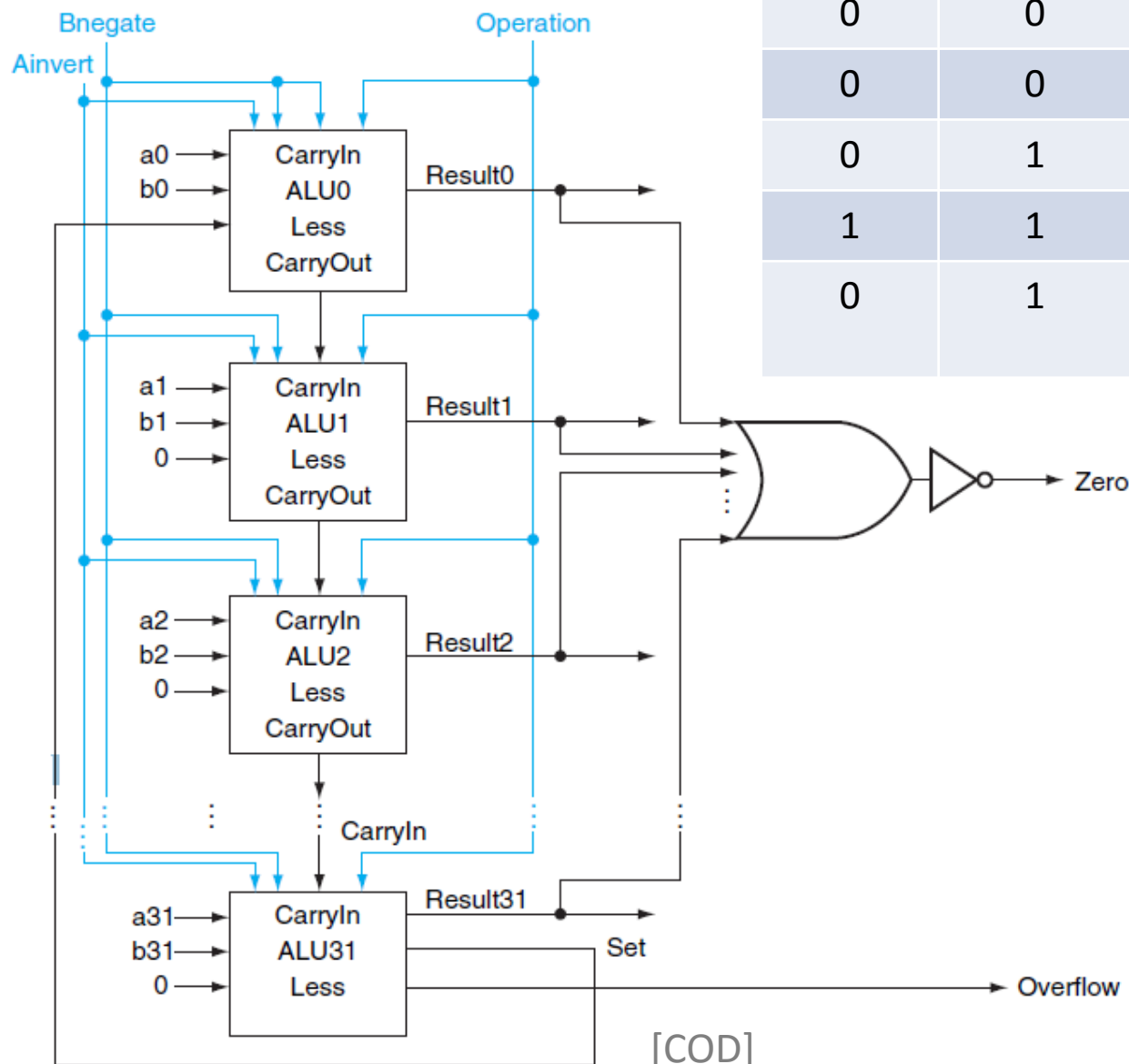

| Ainvert | Bnegate | Operation | Operație |
|---------|---------|-----------|------------------|
| 0 | 0 | 00 | and |
| 0 | 0 | 01 | or |
| 0 | 0 | 10 | add |
| 0 | 1 | 10 | subtract |
| 1 | 1 | 00 | nor |
| 0 | 1 | 11 | set on less than |

Carry Lookahead

- Dezavantajul construcției seriale este imediat: circuitul este lent (pentru o adunare, fiecare FA trebuie să aștepte rezultatul FA precedent)
- Pentru a înlătura acest neajuns se poate folosi *Carry Lookahead*, un circuit care calculează transportul mult mai rapid, nefiind pur serial

Carry Lookahead

- Din tabela de adevăr rezultă imediat că putem exprima:

$$CarryOut = ab \oplus (a \oplus b)CarryIn$$

- Cum *CarryOut* devine *CarryIn* pentru următorul sumator, se obține:

$$c_{i+1} = a_i b_i \oplus (a_i \oplus b_i)c_i = G_i \oplus P_i c_i$$

- Notatii:
- ✓ c_i = transportul în runda i
 - ✓ $G_i = a_i b_i$ = generate
 - ✓ $P_i = a_i \oplus b_i$ = propagate

| a | b | CarryIn | Sum | CarryOut |
|---|---|---------|-----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Carry Lookahead

- *Carry Lookahead* primește la intrare valorile binare a și b și generează biții de transport
- Problema care apare este complexitatea circuitului:

$$c_1 = G_0 \oplus P_0 c_0$$

$$c_2 = G_1 \oplus P_1 c_1 = G_1 \oplus P_1 (G_0 \oplus P_0 c_0) = G_1 \oplus P_1 G_0 \oplus P_1 P_0 c_0$$


$$c_3 = G_2 \oplus P_2 c_2 = \dots = G_2 \oplus P_2 G_1 \oplus P_2 P_1 G_0 \oplus P_2 P_1 P_0 c_0$$

...

- În consecință se alege un compromis între compunerea serială și CarryLookahead pe un număr favorabil de biți


Carry Lookahead

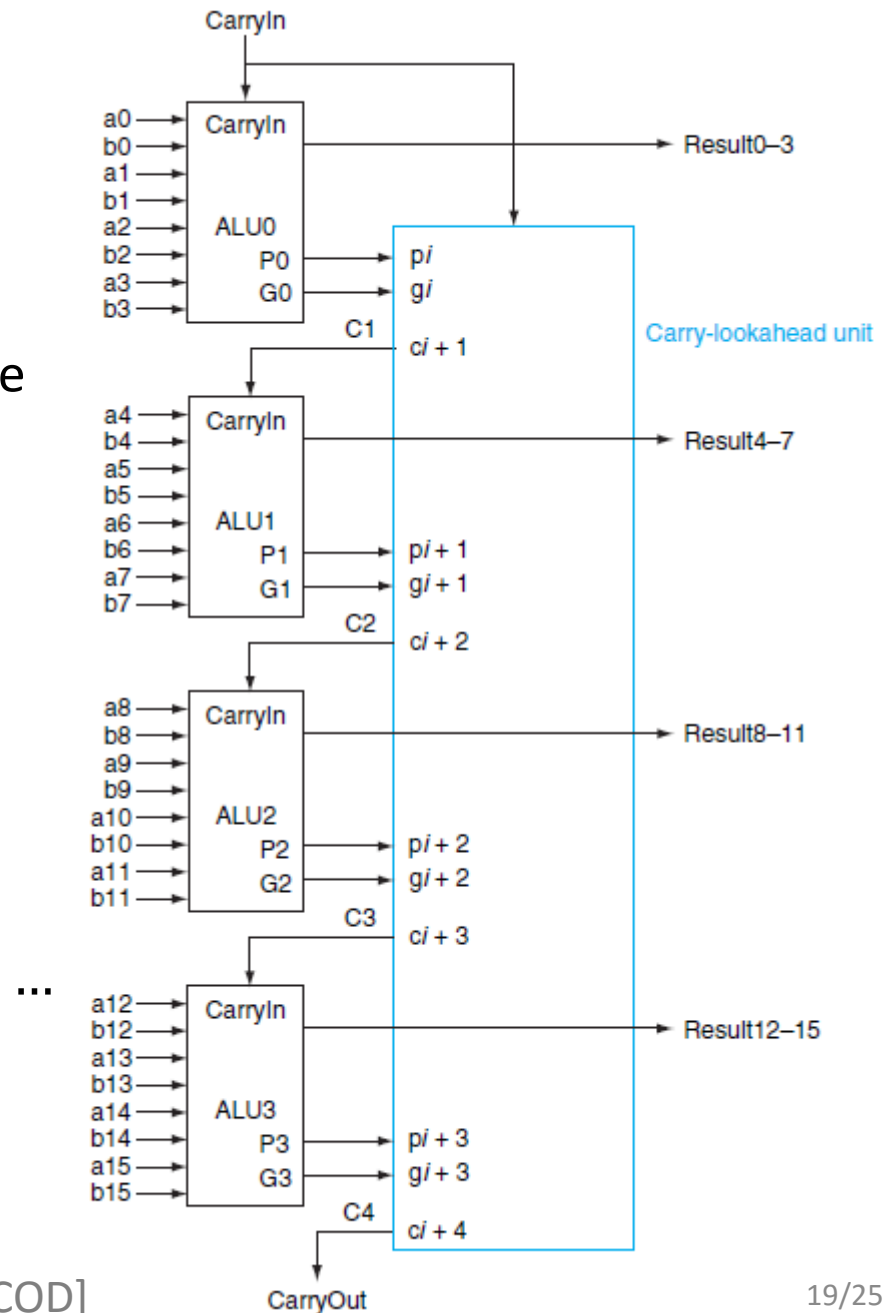- Un exemplu de astfel de sumator pe 16 biți folosește care folosește valorile G_i , P_i calculate pe grupuri de câte 4 biți:



Sumator pe 1 bit

 - Plecăm de la tabelul de adevăr și construim sumatorul complet (*Full Adder*)



| a | b | CarryIn | Sum | CarryOut |
|---|---|---------|-----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumator pe 1 bit

- Funcțiile canonice pentru cele 2 componente care formează ieșirea sunt:

$$Sum = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$$


$$CarryOut = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

Notă: Pentru simplitate, am notat *CarryIn* cu *c*

| a | b | CarryIn | Sum | CarryOut |
|---|---|---------|-----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Sumator pe 1 bit

 - Având formele canonice, se definește circuitul combinațional:




$$Sum = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}b\bar{c} + a\bar{b}\bar{c} + abc$$

$$CarryOut = \bar{a}bc + a\bar{b}c + ab\bar{c} + abc$$

Sumator pe 1 bit

- Sumatorul complet (*FA=Full Adder*) acceptă transport la intrare, spre deosebire de un semi-sumator (*HA=Half Adder*)
- *Half Adder* poate fi realizat imediat (suma a doi biți este realizată prin XOR și transportul este 1 numai dacă ambii biți sunt 1) astfel:

| a | b | Sum | CarryOut |
|---|---|-----|----------|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

 

[\[inapoi\]](#)

Legile lui DeMorgan


- Permit exprimarea conjuncției și a disjuncției una în funcție de cealaltă prin negare

$$\overline{a + b} = \bar{a}\bar{b}$$

$$\overline{ab} = \bar{a} + \bar{b}$$

- Rezultă imediat că se poate renunța la unul dintre operatorii AND sau OR pentru reprezentarea unei funcții logice (în condițiile în care se poate utiliza negarea).

Referințe bibliografice

 

[AAT] A. Atanasiu, Arhitectura calculatorului



[COD] D. Patterson and J. Hennessy, Computer Organisation and Design

Schemele [Xilinx - ISE] au fost realizate folosind

<http://www.xilinx.com/tools/projnav.htm>