



Arhitectura sistemelor de calcul

- Prelegerea 7 -

0-DS

Ruxandra F. Olimid

Facultatea de Matematică și Informatică




Universitatea din București

Cuprins

   1. Decodificatoare
2. Codificatoare
3. Multiplexoare
4. Demultiplexoare
5. PLA
6. ROM


Decodificatoare

- *Scop*: standardizarea și determinarea semnalului de intrare
- *Abreviere*: DCD (decodificator); EDCD (decodificator elementar)
- *Mod de funcționare*: o singură ieșire este activă la un moment dat; aceasta determină semnalul de intrare
- *Reprezentare schematică*:



Decodificatoare

 - *EDCD*: 1 singură intrare; 2 ieșiri
 - ✓ ieșirea y_0 devine activă dacă intrarea are valoarea 0
 - ✓ ieșirea y_1 devine activă dacă intrarea are valoarea 1




[Xilinx - ISE]

Decodificatoare

- *Def.:* Un DCD_n este un circuit combinational cu intrarea $X = \{0,1\}^n$ și ieșirea Y pe 2^n biți astfel încât:
 - ✓ Fiecare ieșire este activă pentru o singură configurație la intrare
 - ✓ Fiecare configurație la intrare activează un singur bit de ieșire
- Ieșirea y_i este activă, unde i este reprezentarea în binar a intrării x
 - DCD_3 : este activă ieșirea y_5 dacă s-a primit la intrare $x=(1,0,1)$
 - EDCD (DCD_1): Ieșirea y_1 devine activă dacă s-a primit la intrare $x = 1$

Decodificatoare


D2_4E

 


DCD_2

✓ 2 intrări + 1 (on/off)

✓ 4 ieșiri

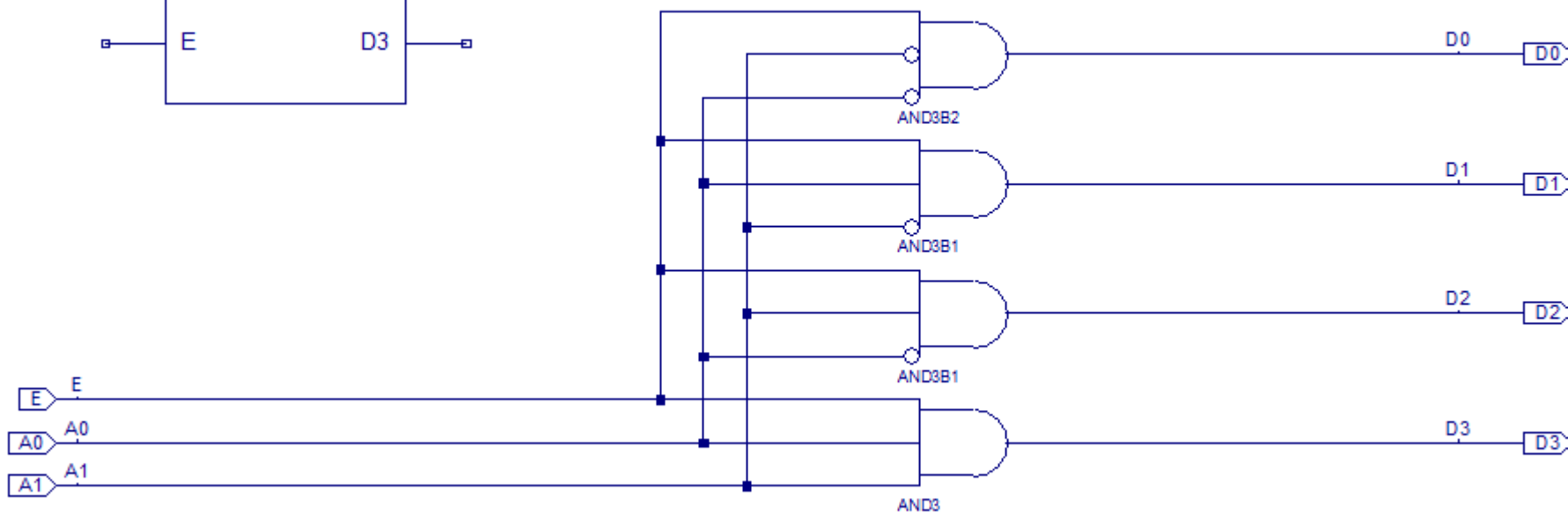


Decodificatoare

 

DCD_3

✓ 3 intrări + 1 (on/off)

✓ 8 ieșiri

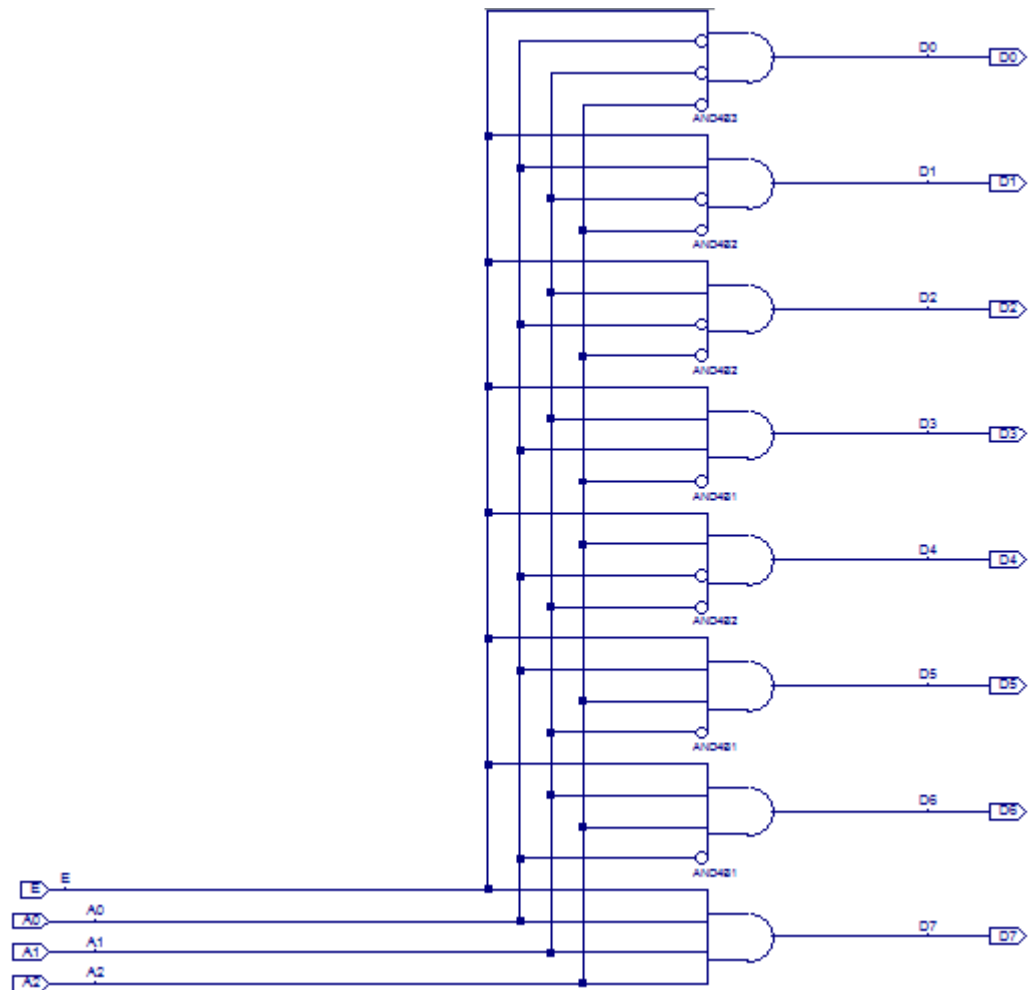

Decodificatoare

- DCD se pot defini recursiv:
 - ✓ DCD_1 este EDCD
 - ✓ DCD_n este compunerea dintre DCD_{n-1} și DCD_1
- *Întrebare:* Care este construcția?
- Construcția anterioară introduce o complexitate exponențială, așa încât se preferă construcția directă, cu n intrări în poarta AND


Codificatoare

- *Scop*: rezolvarea unei probleme; generarea unui rezultat
- *Mod de funcționare*: intrările în codificator sunt ieșirile unui decodificator; apoi, folosind porți **OR (SAU)** se implementează funcția în **forma canonică (normal disjunctivă)**

Codificatoare

- *Def.:* Un $(2^n, p)$ -*codificator* este un circuit combinational cu 2^n intrări dintre care una singură este activă la un anumit moment și p porți OR, fiecare cu maxim 2^n intrări distincte.
- Construcție:
 - Intrările în codificator sunt ieșirile unui decodificator DCD_n
 - Se implementează funcționalitatea cu ajutorul porților OR (prin scriere în formă normal disjunctivă)
- Universalitate:
 - Orice funcție logică poate fi implementată cu ajutorului unui codificator

Codificatoare

 

Codificatoare

➤ *Întrebare:* Care sunt formele canonice pentru funcțiile corespunzătoare circuitului reprezentat pe slide-ul anterior?

➤ *Răspuns:*

FND pentru cele 2 ieșiri sunt:

$$f_1(x, y, z) = xy\bar{z} + \bar{x}yz$$

$$f_2(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}z$$

Unde:


$$f(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z))$$

Codificatoare

- *Întrebare:* Cum se reprezintă cu ajutorul unui codificator funcția următoare?

$$f(a, b, c) = \bar{a}c + a\bar{b} + abc$$

- *Răspuns:*

 


[Xilinx - ISE]

Se aduce funcția la FND:



$$f(a, b, c) = \bar{a}\bar{b}c + \bar{a}bc + a\bar{b}\bar{c} + a\bar{b}c + abc$$

Multiplexoare

 - *Scop*: selectează unul dintre semnalele primite la intrare în funcție de un semnal de selecție
- *Abreviere*: MUX (multiplexor); EMUX (multiplexor elementar)
- *Mod de funcționare*: o singură ieșire este activă la un moment dat; aceasta determină semnalul de intrare
- *Reprezentare schematică*:





[AAT]

  

[Xilinx - ISE]

Multiplexoare

  
- *EMUX*: 2 intrări și 1 bit de selecție; 1 ieșire
 - ✓ Ieșirea copiază intrarea 0 dacă bitul de selecție este 0;
 - ✓ Ieșirea copiază intrarea 1 dacă bitul de selecție este 1;



[AAT]

Multiplexoare

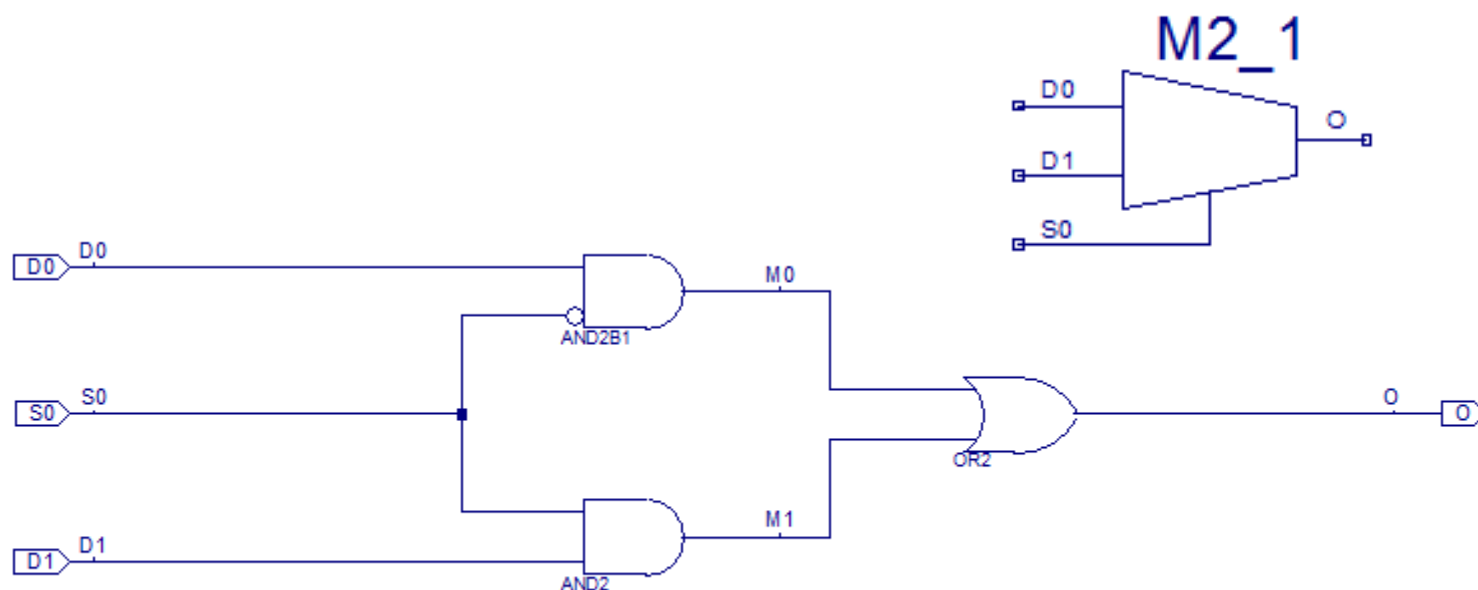- *EMUX*: 2 intrări și 1 bit de selecție; 1 ieșire
 - ✓ ieșirea copiază intrarea 0 dacă bitul de selecție este 0;
 - ✓ ieșirea copiază intrarea 1 dacă bitul de selecție este 1;




Multiplexoare

- *Def.:* Un MUX_n este un circuit combinational cu n biți de control care selectează la ieșire o singură intrare din maxim 2^n posibile.
- Intrarea i_j este activă, unde j este reprezentarea în binar a semnalului de selecție


Multiplexoare

 - Construcția cu ajutorul decodificatorului:
- Intrarea i_j este activă, unde j este reprezentarea în binar a semnalului de selecție



Multiplexoare

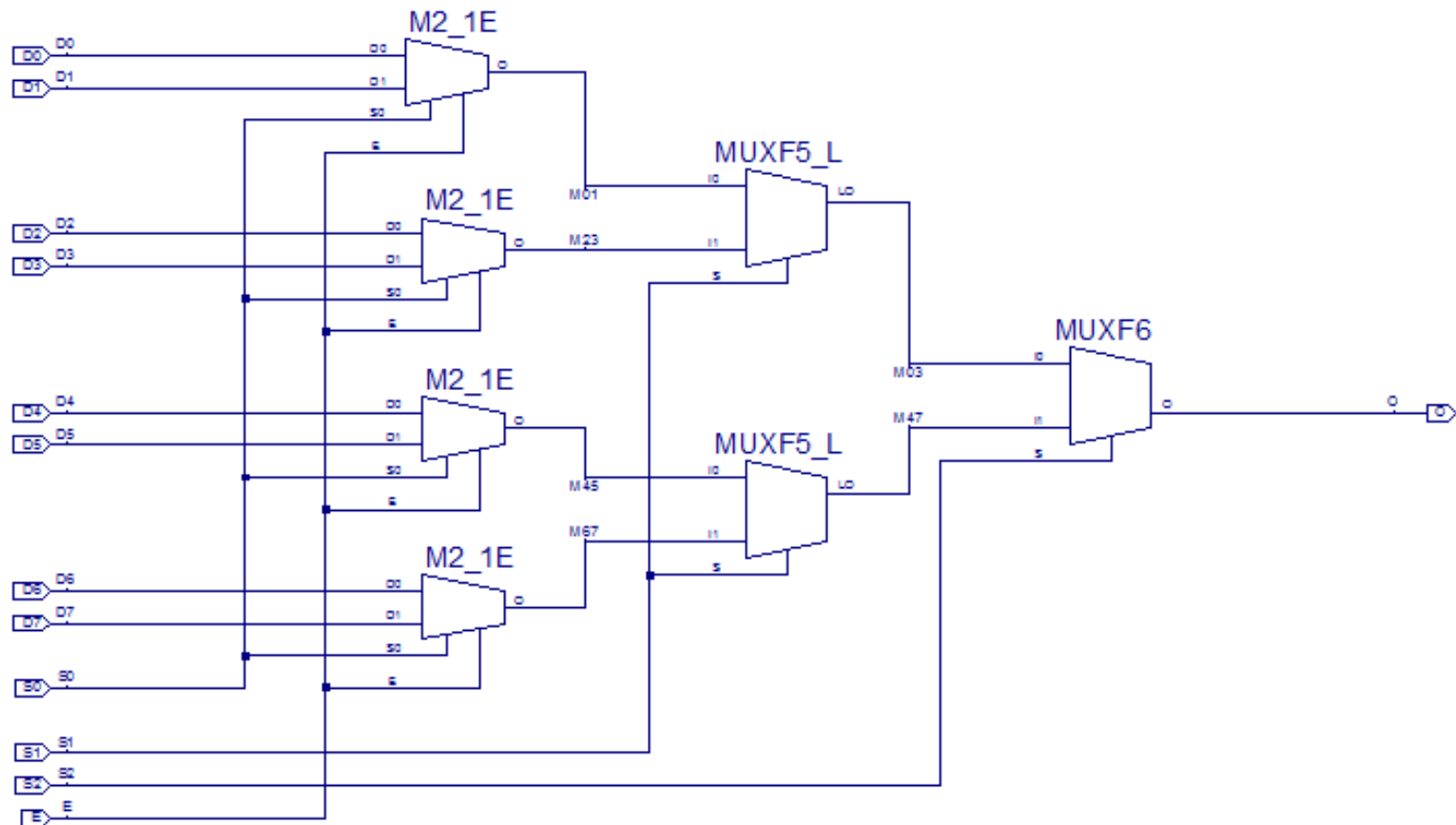- Construcția recursivă (prin conectări seriale și paralele):






Demultiplexoare

- *Scop:* transferă un semnal de intrare la o ieșire în funcție de un cod de selecție
- *Abreviere:* DMUX (demultiplexor); EDMUX (demultiplexor elementar)
- *Mod de funcționare:* o singură ieșire a unui decodificator este activă la un moment dat; aceasta va fi cea care va prelua semnalul de intrare

Demultiplexoare


➤ *EDMUX*: 1 intrare și 1 bit de selecție; 2 ieșiri

   - ✓ Ieșirea y_0 devine E dacă bitul de selecție are valoarea 0
- ✓ Ieșirea y_1 devine E dacă bitul de selecție are valoarea 1



Demultiplexoare

 - *Def.:* Un demultiplexor $DMUX_n$ cu n intrări transferă semnalul de la intrare la una dintre cele ieșiri conform cu codul binar de selecție.
- Construcția cu ajutorul decodicatorului:




[AAT]

PLA (Programmable Logic Array)

- Am arătat deja că orice funcție logică poate fi codificată folosind ieșirile unui decodificator, prin aducere la forma normal disjunctivă
- Această construcție nu este însă întotdeauna optimă pentru că se utilizează un decodificator complet, chiar dacă spre exemplu nu este necesară decât utilizarea câtorva produse de termeni
- *PLA (Programmable Logic Array)* implementează mai eficient o funcție booleană, prin 2 nivele de porți logice: un **tablou AND** și un **tablou OR** (care conțin doar produsele utilizate)


PLA (Programable Logic Array)

 - Reprezentarea generală unui PLA este următoarea:



PLA (Programmable Logic Array)

 - Am codificat anterior cu ajutorul unui decodificator funcția



$$f(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z))$$


$$f_1(x, y, z) = xy\bar{z} + \bar{x}yz$$

$$f_2(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}z$$

PLA (Programmable Logic Array)

➤ *Întrebare:* Cum se reprezintă aceeași funcție printr-un PLA?

➤ *Răspuns:*

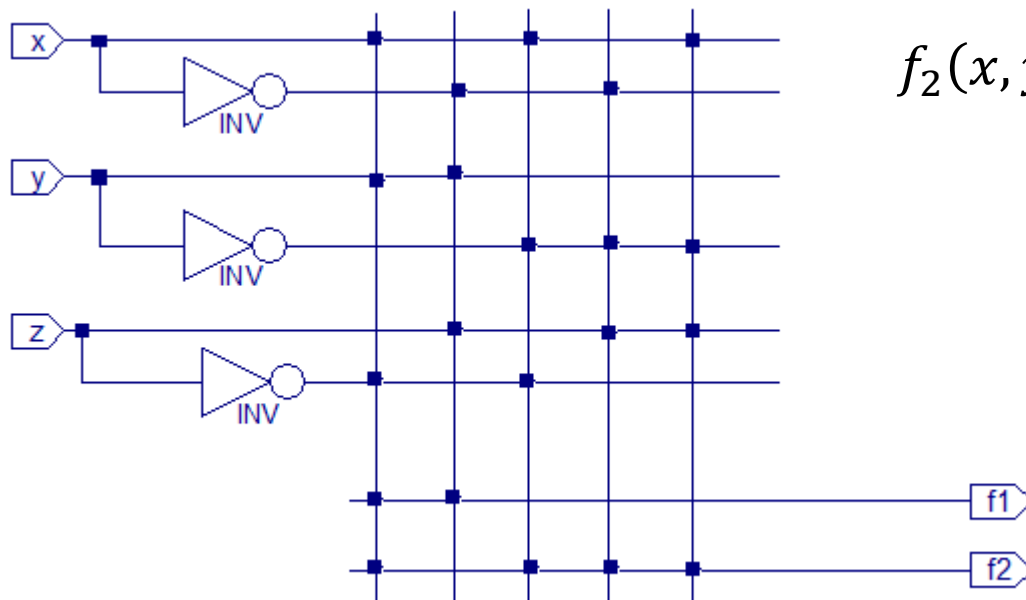

$$f(x, y, z) = (f_1(x, y, z), f_2(x, y, z))$$

$$f_1(x, y, z) = xy\bar{z} + \bar{x}yz$$


$$f_2(x, y, z) = x\bar{y}\bar{z} + xy\bar{z} + \bar{x}\bar{y}z + x\bar{y}z$$

ROM (Read Only Memory)

- Codificarea unei funcții cu ajutorul unui decodificator poate fi interpretată și ca o memorie fixă
- *Read Only Memory (ROM)* este un tip de memorie care se poate citi, dar nu se poate modifica
- Dacă se consideră intrările în codificator ca adrese, atunci ieșirea circuitului reprezintă valoarea stocată la adresa respectivă


ROM (Read Only Memory)

 ➤ *Întrebare:* Care este valoarea stocată la adresa 010? Dar la adresa 110?



➤ *Răspuns:* 00, respectiv 10

Referințe bibliografice

 

[AAT] A. Atanasiu, Arhitectura calculatorului



[COD] D. Patterson and J. Hennessy, Computer Organisation and Design

Schemele [Xilinx - ISE] au fost realizate folosind

<http://www.xilinx.com/tools/projnav.htm>